

电路搭设

舵机动起来电路连接示意图如图 5-5 所示,舵机动起来电路原理图如图 5-6 所示。

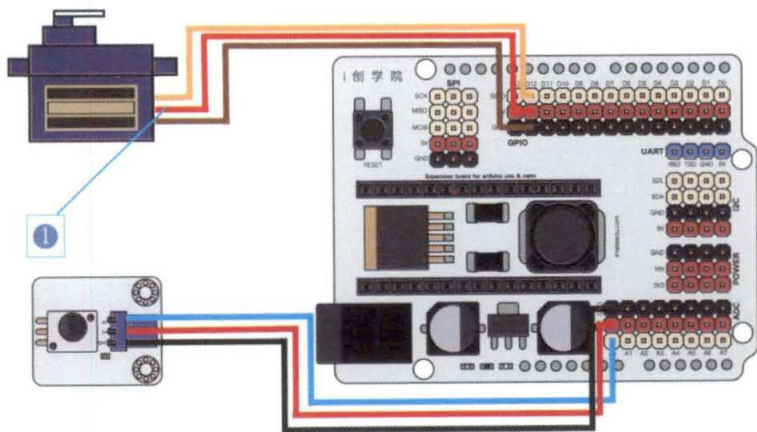


图 5-5 舵机动起来电路连接示意图

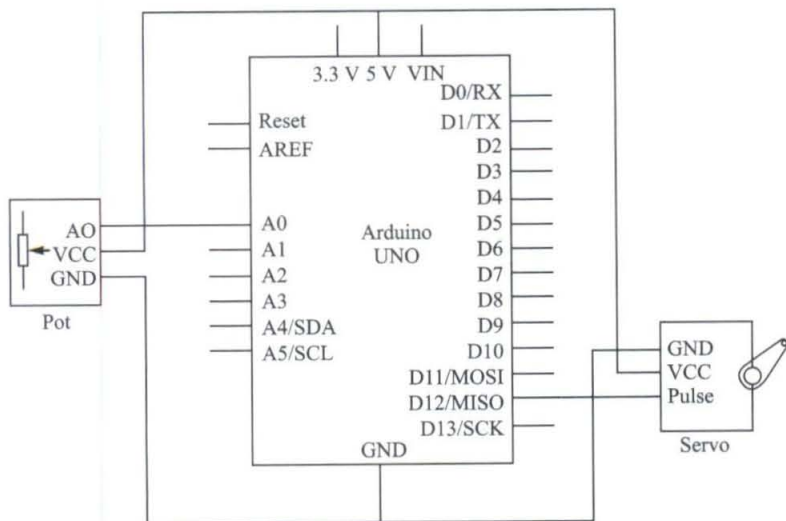


图 5-6 舵机动起来电路原理图

搭设说明

①

用三根杜邦线把舵机连入电路中,如下:
舵机正极 V(红色引线)→5 V;
舵机负极 G(褐色引线)→GND;
舵机信号极 S(橙色引线)→数字引脚 12。